

CAP. 1


AMPLIFICADORES DIFERENCIAIS E DE MÚLTIPLOS ESTÁGIOS

OBJETIVOS

- **Analisar a operação do amplificador diferencial**
- **Entender o significado de tensão de modo diferencial e de modo comum**
- **Determinar as características de pequenos sinais do amplificador diferencial**
- **Analisar e projetar amplificadores diferenciais com cargas ativas**
- **Analisar e projetar amplificadores com múltiplos estágios**

INTRODUÇÃO


DIAGRAMA EM BLOCOS

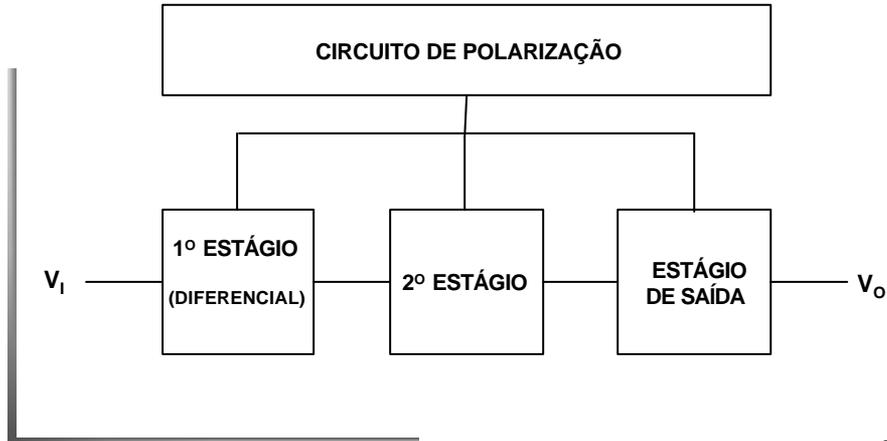

3

1.1 CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO

ESPELHO DE CORRENTE MOS

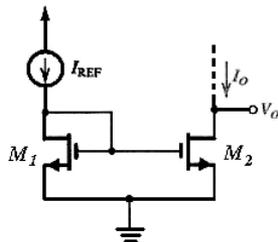

M₁ sempre saturado

$$I_{REF} = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} \frac{\theta}{\theta_1} (V_P - V_{SB})^2$$

M₂ saturado ($V_O \cong V_{GS} - V_t$)

$$I_O = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} \frac{\theta}{\theta_2} (V_P - V_{SB})^2$$

$$\frac{I_O}{I_{REF}} = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1}$$


4

Efeito de V_O sobre I_O


$$I_O = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} \frac{\mu_0}{\epsilon} (V_P - V_{SB})^2 \left(1 + \frac{V_{DS2}}{V_{A2}} \right)$$

$$\frac{I_O}{I_{REF}} = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1} \left(1 + \frac{V_O - V_{GS}}{V_{A2}} \right)$$


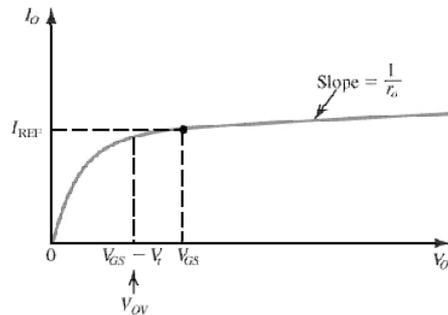
$$R_O = \frac{DV_O}{DI_O} = r_{o2} = \frac{V_{A2}}{I_O}$$



Circuito guia de corrente CMOS

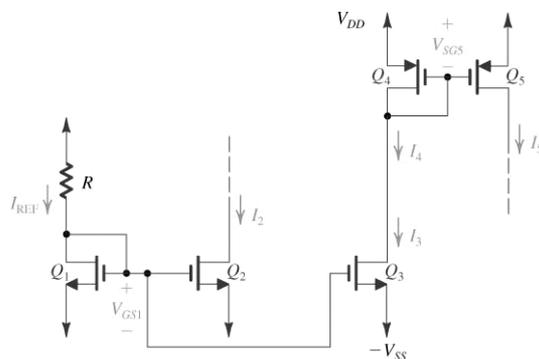

ESPELHO DE CORRENTE COM TBJ

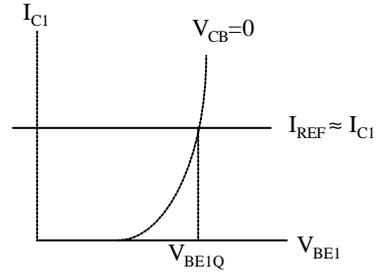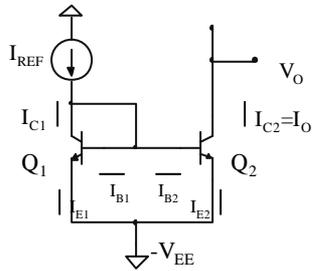

$Q_1 \circ Q_2$

Q_2 na região ativa

Efeito Early desprezível

$$\frac{I_O}{I_{REF}} = \frac{1}{1 + 2/b}$$



$$I_{C1} = I_{C2} = I_C$$



$$I_{B1} = I_{B2} = I_B$$

$$\frac{I_O}{I_{REF}} \approx 1$$

Para $b \gg 1$

Considerando o efeito Early
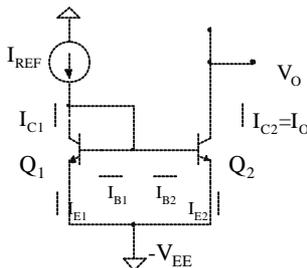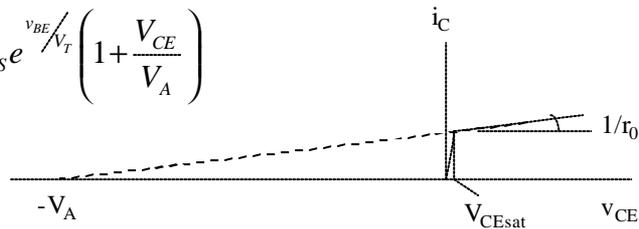
$$I_C = I_S e^{v_{BE}/V_T} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right)$$




$$\frac{I_O}{I_{REF}} = \frac{1}{1 + 2/b} \times \frac{1 + \frac{V_O + V_{EE}}{V_A}}{1 + \frac{V_{BE}}{V_A}}$$


$$\frac{I_O}{I_{REF}} \approx \frac{1}{1 + \frac{2}{b}} \times \frac{1 + \frac{V_O + V_{EE} - V_{BE}}{V_A}}{1 + \frac{V_{BE}}{V_A}}$$

1.2 AMPLIFICADOR CASCODE


AMPLIFICADOR CASCODE MOS

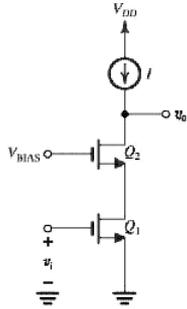

Modelo de pequenos sinais

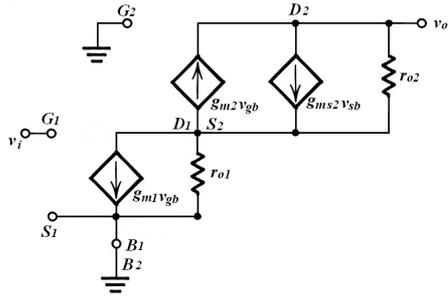


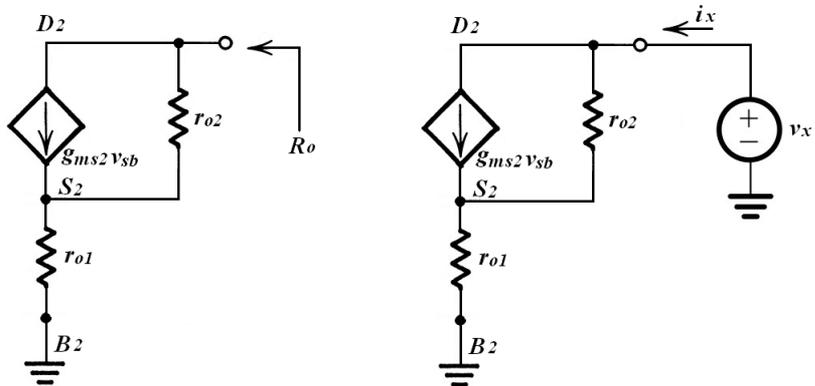Modelo de pequenos sinais para determinação de R_o




AMPLIFICADOR CASCODE TBJ


Ex.: Determinar a resistência de saída

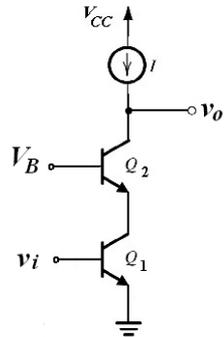

AMPLIFICADOR "FOLDED" CASCODE


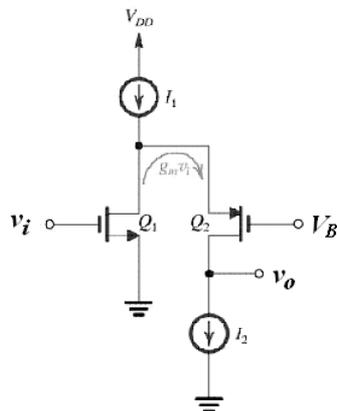


1.3 CONFIGURAÇÃO DARLINGTON

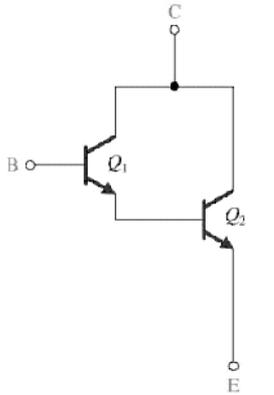

Mostre que $b_D = b_1 b_2$

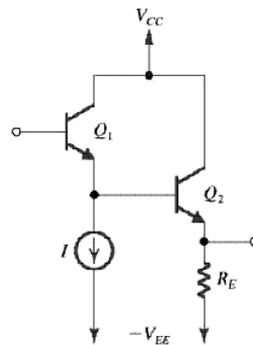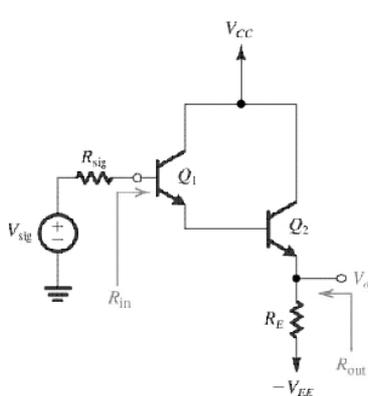Seguidor de tensão usando a Configuração Darlington




Fonte I para garantir b_1 elevado

1.4 CONFIGURAÇÃO CC-BC e DC-GC


Coletor comum – base comum

Análise

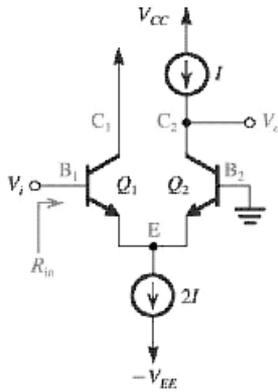


Dreno comum – porta comum

Análise

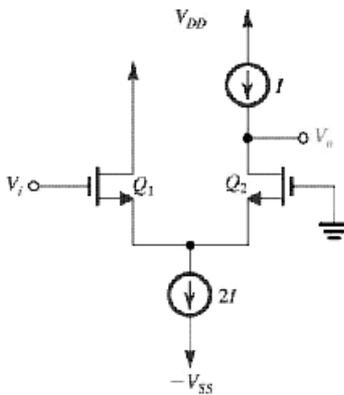

Espelho de corrente de Wilson

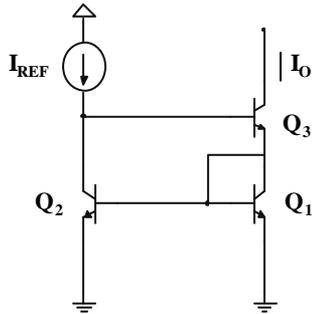

$$\frac{I_O}{I_{REF}} = \frac{1}{1 + 2/(b^2 + 2b)}$$

$$\frac{I_O}{I_{REF}} \cong \frac{1}{1 + 2/b^2}$$

A vantagem deste espelho de corrente é sua maior resistência de saída R_O


$$R_O = b \frac{r_o}{2}$$

Problema: erro devido ao efeito Early

$$V_{CE1} = V_{BE}$$


$$V_{CE2} = 2V_{BE}$$

Espelho de corrente de Wilson melhorado

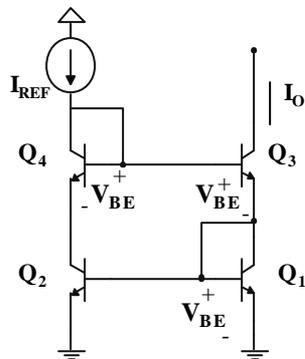

$$V_{CE1} = V_{CE2} = V_{BE}$$

Fonte de corrente de Widlar

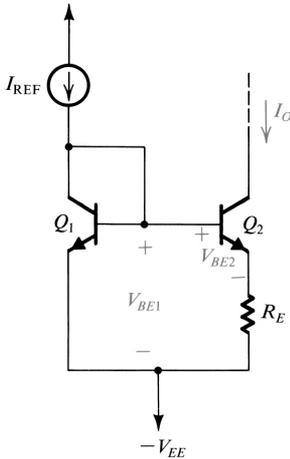

$$V_{BE1} = V_{BE2} + R_E I_O$$


$$V_{BE1} = V_T \ln \frac{I_{REF}}{I_S}$$

$$V_{BE2} = V_T \ln \frac{I_O}{I_S}$$

$$R_E I_O = V_T \ln \frac{I_{REF}}{I_O}$$


Exemplo: $V_{CC}=10V; I_O=10mA$

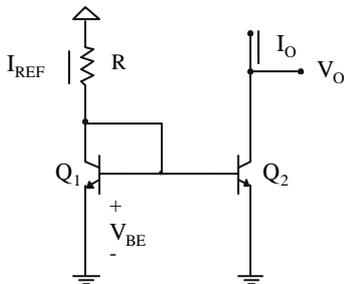a) Fonte de corrente simples
Assumindo $V_{BE}=0.6V$



$$R = \frac{10 - 0.6}{10\mu A} = 940 \text{ k}\Omega$$

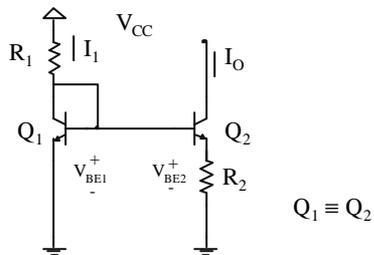b) Fonte de corrente de Widlar
Escolhendo $I_{REF}=1mA$



$$R_1 @ \frac{10 - 0.7}{1} = 9.3 \text{ KO}$$

$$R_2 = \frac{25 \text{ mV}}{10 \text{ mA}} \ln \frac{10^3}{10} = 11.5 \text{ KO}$$


Resistência de saída da fonte de corrente de Widlar

$$v_x = -v_\pi - \left(g_m + \frac{1}{R'_E} \right) v_\pi r_o$$

$$i_x = g_m v_\pi - \left(g_m + \frac{1}{R'_E} \right) v_\pi$$


$$R_O \equiv \frac{v_x}{i_x} = \frac{\left(g_m + \frac{1}{R'_E} \right) r_o}{\frac{1}{R'_E}}$$

$$R_O = R'_E + (1 + g_m R'_E) r_o$$

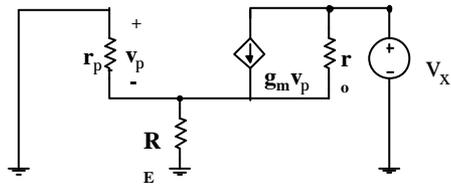

$$R_O \cong (1 + g_m R'_E) r_o$$


1.6 PAR DIFERENCIAL

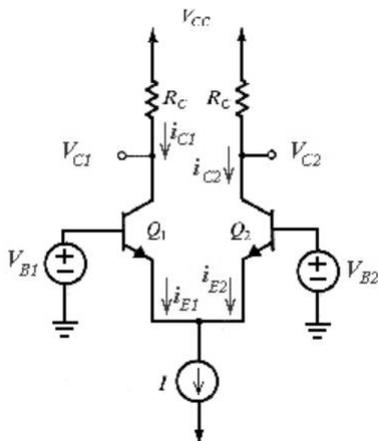


CONSIDERAÇÕES

- Fonte de corrente ideal
- Transistores e resistores casados
- Transistores na região ativa
- Resistência de saída do TBJ infinita


TENSÃO DE MODO COMUM

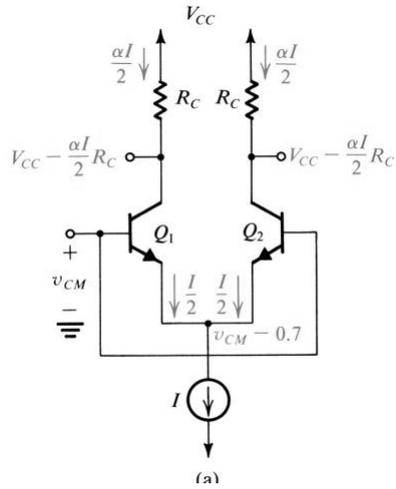

OPERAÇÃO COM GRANDES SINAIS

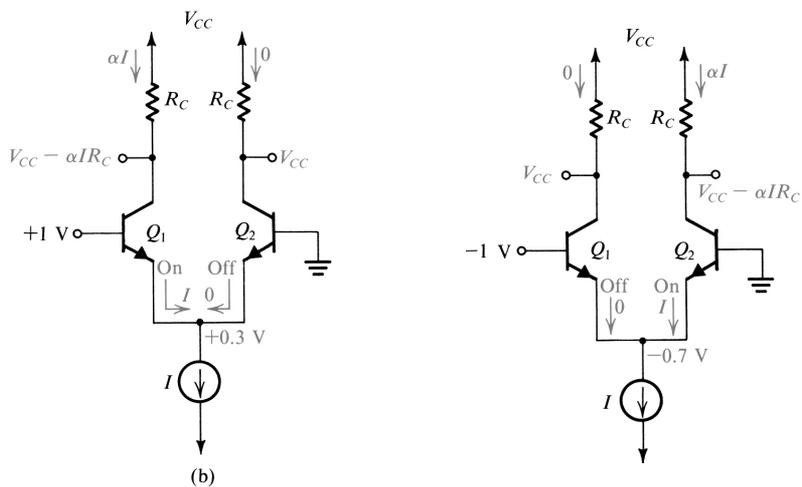

Análise de grandes sinais

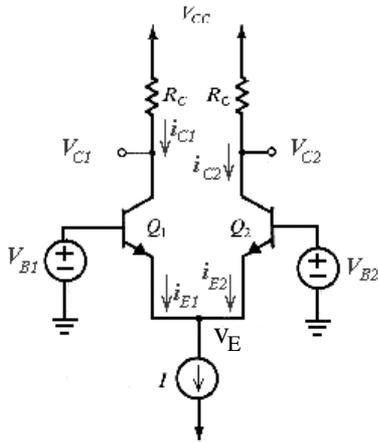

$$i_{E1} = \frac{I_S}{a} e^{(v_{B1} - v_E)/V_T}$$


$$i_{E2} = \frac{I_S}{a} e^{(v_{B2} - v_E)/V_T}$$

$$I = i_{E1} + i_{E2} = \frac{I_S}{a} e^{-\frac{v_E}{V_T}} \left(e^{\frac{v_{B1}}{V_T}} + e^{\frac{v_{B2}}{V_T}} \right)$$


$$\frac{i_{E1}}{I} = \frac{1}{e^{(v_{B2} - v_{B1})/V_T}}$$

$$\frac{i_{E2}}{I} = \frac{1}{e^{(v_{B1} - v_{B2})/V_T}}$$

CARACTERÍSTICA DE TRANSFERÊNCIA

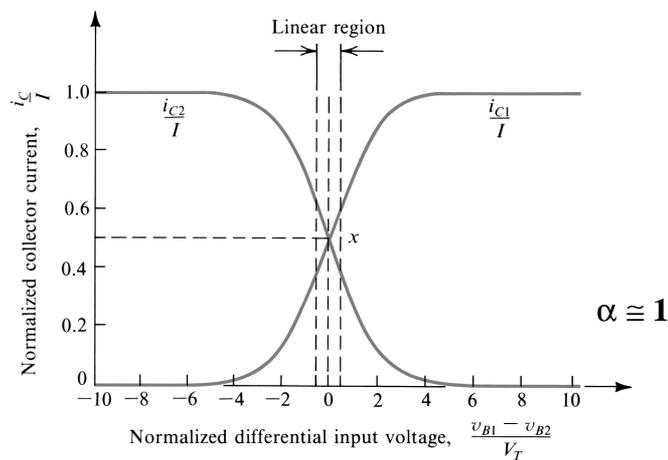

1.6.2 PAR DIFERENCIAL COM TRANSISTOR MOS

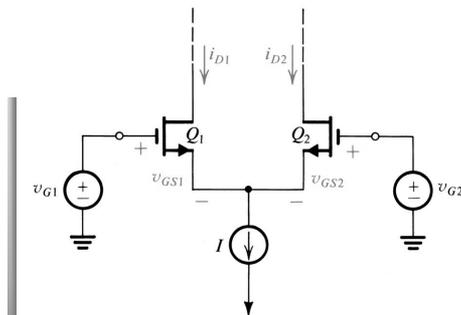

Q_1 e Q_2
 Q_1 e Q_2 saturados
 Fonte de corrente ideal
 $V_A \gg V_{GS}$

$$v_{G1} - v_{G2} = v_{GS1} - v_{GS2} = v_{id} \quad (1)$$

$$i_{D1(2)} = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (v_{GS1(2)} - V_t)^2 \quad (2)$$

$$i_{D1} + i_{D2} = I \quad (3)$$


Combinando as equações 1, 2 e 3 e considerando que no ponto quiescente

$$i_{D1} = i_{D2} = \frac{I}{2} \quad v_{GS1} = v_{GS2} = V_{GS}$$


tem-se


$$i_{D1(2)} = \frac{I}{2} \pm \frac{I}{(V_{GS} - V_t)} \frac{v_{id}}{2} \sqrt{1 - \left(\frac{v_{id}/2}{V_{GS} - V_t} \right)^2}$$

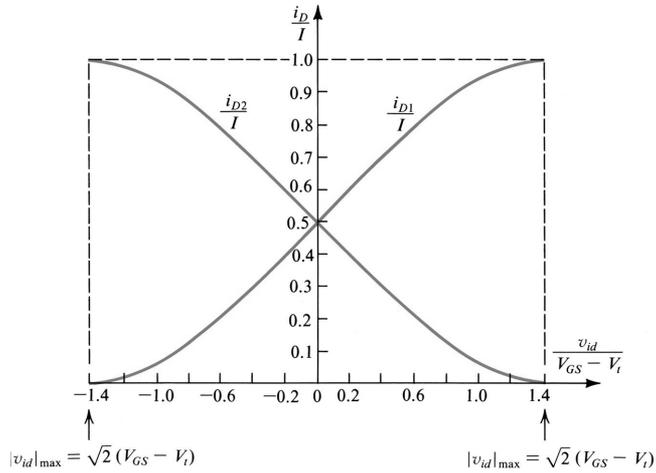Característica de transferência normalizada do par diferencial MOS




1.6.3 OPERAÇÃO COM PEQUENOS SINAIS

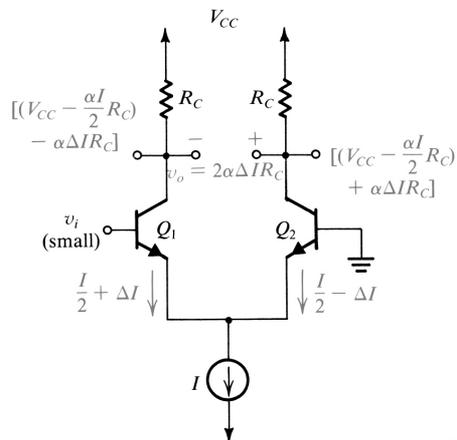


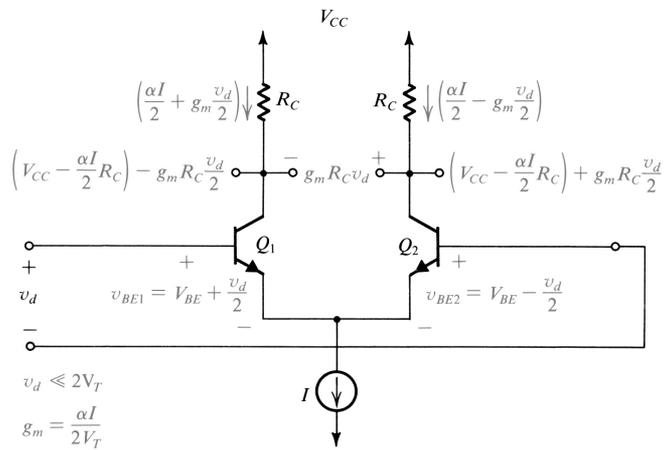

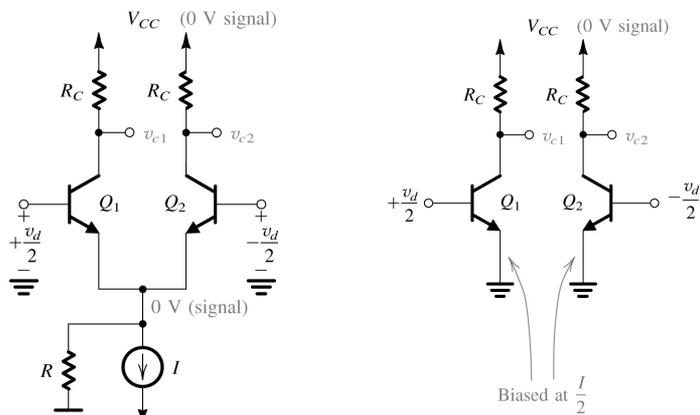SEPARAÇÃO DO AMPLIFICADOR DIFERENCIAL EM DUAS METADES



CIRCUITO EQUIVALENTE DE PEQUENOS SINAIS

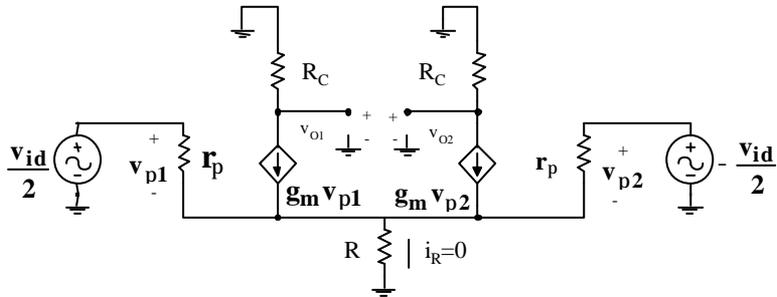


$$v_{od} = v_{o1} - v_{o2}$$

$$v_{o1} = \frac{v_{od}}{2} \quad v_{o2} = -\frac{v_{od}}{2}$$

Análise de pequenos sinais

Ganho de modo diferencial

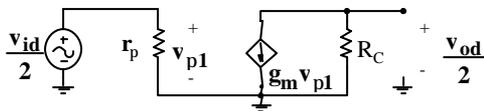

$$A_d = \frac{V_{od}}{V_{id}} = -g_m R_C$$


$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{\alpha I}{2V_T}$$

Obs.: Se a saída tomada for simples o ganho diferencial será:

$$A_d = \frac{V_{o1}}{V_{id}} = -\frac{1}{2} g_m R_C$$


Ganho de modo comum

$$A_{cm} = \frac{V_{ocm}}{V_{icm}}$$

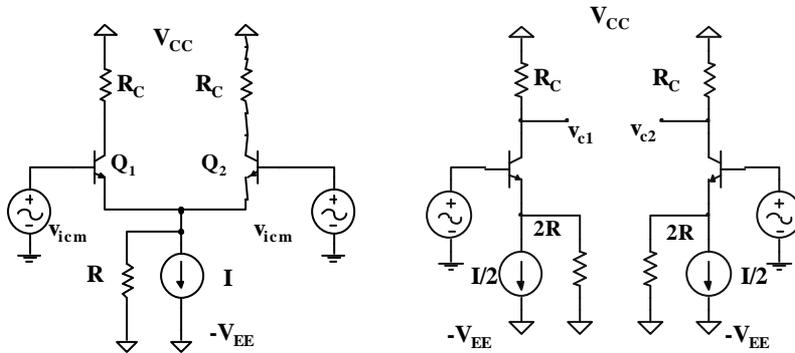

$$V_{c1} = V_{c2} = V_{ocm}$$

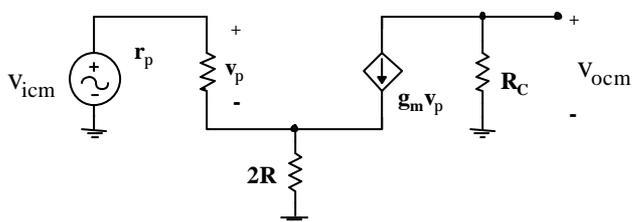Meio circuito equivalente AC para análise de modo-comum



$$A_{cm} = \frac{v_{ocm}}{v_{icm}}$$

$$A_{cm} = - \frac{g_m R_C}{1 + 2g_m R \left(1 + \frac{1}{b}\right)} \cong - \frac{aR_C}{2R}$$

CMRR: razão de rejeição de modo comum

$$CMRR = \left| \frac{A_d}{A_{cm}} \right| = \frac{1}{2} \left[1 + 2g_m R \left(1 + \frac{1}{b_o} \right) \right] \approx g_m R$$

$$CMRR|_{dB} = 20 \log \left| \frac{A_d}{A_{cm}} \right|$$

Os sinais de entrada contêm usualmente uma componente de modo diferencial e uma de modo comum

$$v_{id} = v_1 - v_2$$

$$v_{icm} = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

$$v_o = A_d v_{id} + A_{cm} v_{icm}$$

Resistência de entrada de modo diferencial

$$R_{id} = \left. \frac{v_{id}}{i_b} \right|_{v_{icm}=0} = 2r_p$$

Resistência de entrada de modo comum


$$R_{icm} = \left. \frac{v_{icm}}{2i_b} \right|_{v_{id}=0} = \frac{1}{2} [r_p + 2R(b+1)]$$

As correntes de pequenos sinais que fluem quando tensões diferenciais e de modo comum são aplicadas são


$$i_{b1} = \frac{v_{id}}{R_{id}} + \frac{v_{icm}}{R_{icm}}$$

$$i_{b2} = -\frac{v_{id}}{R_{id}} + \frac{v_{icm}}{R_{icm}}$$

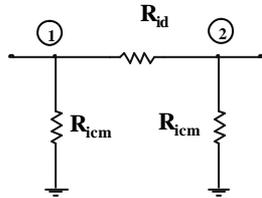Circuito equivalente de pequenos sinais para entrada de um amplificador diferencial diferencial




Modelo π

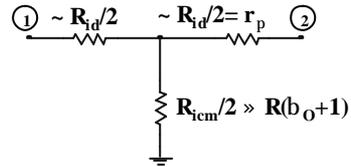


Modelo T

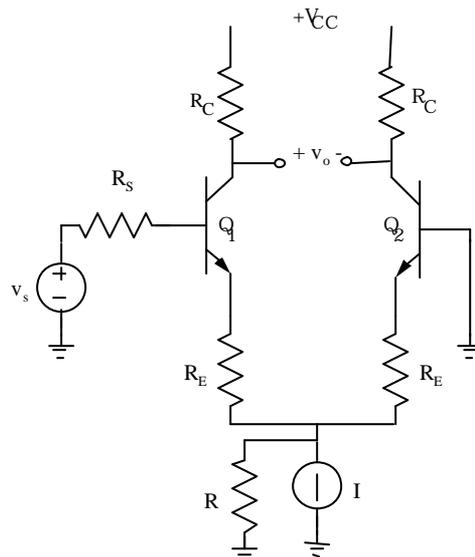Exemplo

$V_{CC} = 15 \text{ V}$
 $R_C = 10 \text{ kW}$
 $R_E = 150 \text{ W}$
 $R = 200 \text{ kW}$
 $I = 1 \text{ mA}$



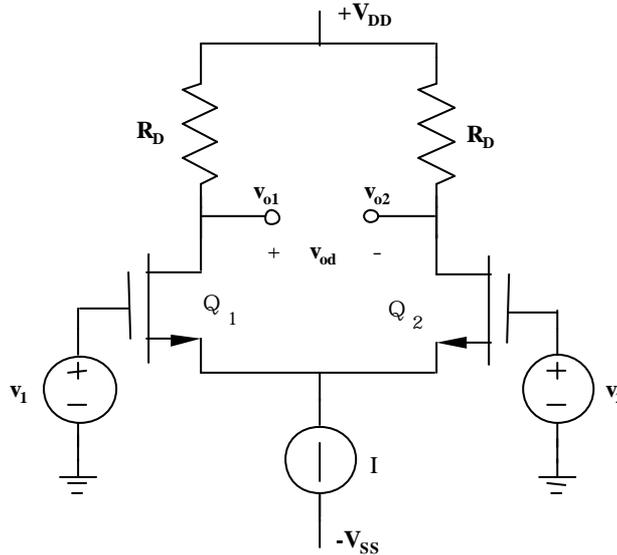1.6.4 OPERAÇÃO COM PEQUENOS SINAIS DO AMP. DIF. MOS



Operação em pequenos sinais do amp. dif. MOS



$$i_{D1(2)} = \frac{I}{2} \pm \frac{I}{(V_{GS} - V_t)} \frac{v_{id}}{2} \sqrt{1 - \left(\frac{v_{id}/2}{V_{GS} - V_t} \right)^2}$$

$$\frac{v_{id}}{2} \ll (V_{GS} - V_t)$$

$$i_{D1(2)} = \frac{I}{2} \pm \frac{I}{(V_{GS} - V_t)} \frac{v_{id}}{2}$$

$$i_d = g_m \frac{v_{id}}{2}$$

Ganho de modo diferencial

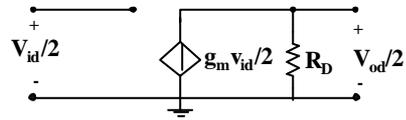
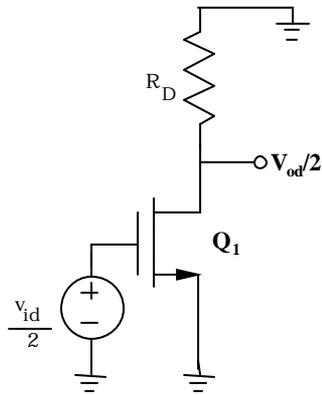


$$A_d = \frac{v_{od}}{v_{id}} = -g_m R_D$$

Considerando saída simples:

$$A_d = \frac{v_{od}}{v_{id}} = -\frac{1}{2} g_m R_D$$

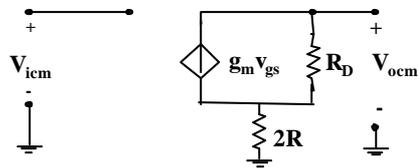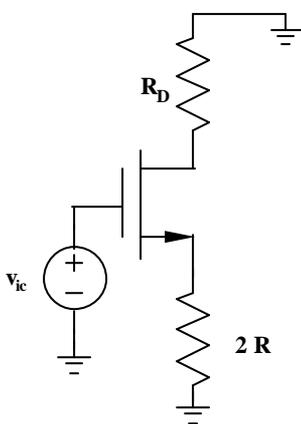Ganho de modo comum (considerando saída simples)



$$A_{cm} = -\frac{R_D}{2R}$$

CMRR (considerando saída simples)

$$CMRR = g_m R$$

Resistência de entrada de modo diferencial


$$R_{id} = \infty$$

Resistência de entrada de modo comum

$$R_{icm} = \infty$$

1.6.5 CARACTERÍSTICAS NÃO IDEAIS DO AMPLIFICADOR DIFERENCIAL

Tensão de offset (V_{OS})

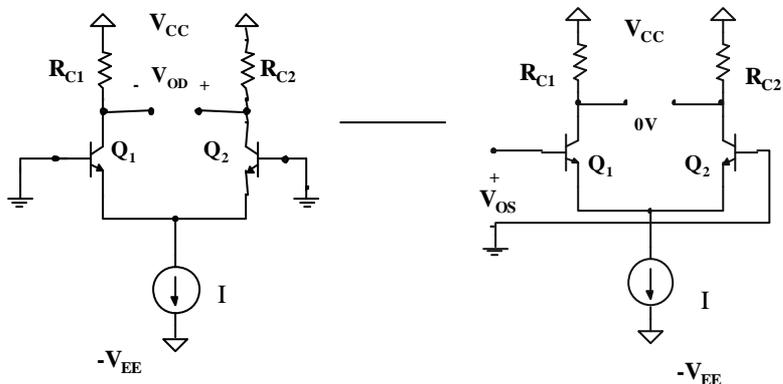

V_{OS} é a tensão que deve ser aplicada à entrada de modo que a tensão na saída seja igual a zero

$$V_{OS} = \frac{V_{OD}}{A_d}$$

V_{OS} é devida ao descasamento nos resistores e nos transistores

ANÁLISE

1) Descasamento nos resistores e transistores casados

$$R_{C1} = R_C + \frac{\Delta R_C}{2} \quad V_{C1} = V_{CC} - \left(\frac{aI}{2} \right) \left(R_C + \frac{\Delta R_C}{2} \right)$$

$$R_{C2} = R_C - \frac{\Delta R_C}{2} \quad V_{C2} = V_{CC} - \left(\frac{aI}{2} \right) \left(R_C - \frac{\Delta R_C}{2} \right)$$

$$V_{OD} = V_{C2} - V_{C1} = a \frac{I}{2} \Delta R_C$$

$$V_{OS} = \frac{V_{OD}}{A_d} = \frac{a(I/2)\Delta R_C}{g_m R_C} \quad |V_{OS}| = V_T \frac{\Delta R_C}{R_C}$$

2) Descasamento nos transistores e resistores casados

$$I_{S1} = I_S + \frac{\Delta I_S}{2} \quad I_{E1} = \frac{I}{2} \left(1 + \frac{\Delta I_S}{2I_S} \right)$$

$$I_{S2} = I_S - \frac{\Delta I_S}{2} \quad I_{E2} = \frac{I}{2} \left(1 - \frac{\Delta I_S}{2I_S} \right)$$

$$V_{OD} = a \frac{I}{2} \frac{\Delta I_S}{I_S} R_C \quad |V_{OS}| = V_T \frac{\Delta I_S}{I_S}$$

$$V_{OS} = \sqrt{\left(V_T \frac{\Delta R_C}{R_C} \right)^2 + \left(V_T \frac{\Delta I_S}{I_S} \right)^2}$$

$$V_{OS} = V_T \sqrt{\left(\frac{\Delta R_C}{R_C} \right)^2 + \left(\frac{\Delta I_S}{I_S} \right)^2}$$

Correntes de polarização de offset de entrada

$$I_{B1} = I_{B2} = \frac{I/2}{b+1} \quad \text{Perfeitamente simétrico}$$

Descasamento em b

$$I_{OS} = |I_{B1} - I_{B2}| \quad \text{Corrente de offset}$$

$$b_1 = b + \frac{\Delta b}{2} \quad b_2 = b - \frac{\Delta b}{2}$$

$$I_{B1} = \frac{I}{2} \frac{1}{b+1 + \frac{\Delta b}{2}} \cong \frac{I}{2} \frac{1}{b+1} \left(1 - \frac{\Delta b}{2b} \right)$$

$$I_{B2} = \frac{I}{2} \frac{1}{b+1 - \frac{\Delta b}{2}} \cong \frac{I}{2} \frac{1}{b+1} \left(1 + \frac{\Delta b}{2b} \right)$$

$$I_{OS} = \frac{I}{2(b+1)} \frac{\Delta b}{b}$$


Correntes de polarização I_B

$$I_B \cong \frac{I_{B1} + I_{B2}}{2} = \frac{I}{2(b+1)}$$

$$I_{OS} = I_B \frac{\Delta b}{b}$$

Exercício: Para um amplificador diferencial com TBJ utilizando transistores com $b=100$, com casamento máximo de 10%, e casamento de áreas de 10% ou melhor, e resistores de coletor com casamento de 2% ou melhor, encontre os valores de V_{OS} , I_B e I_{OS} . A corrente de polarização CC é de 100 mA.

Tensão de offset

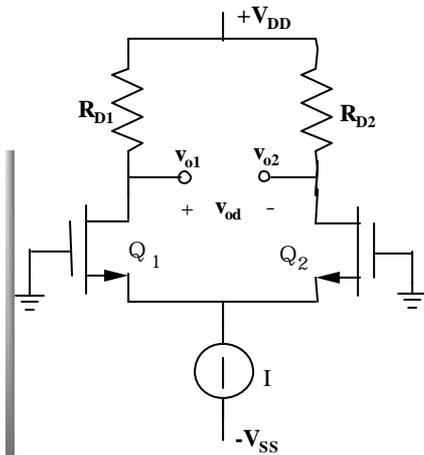

TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

Descasamento em R_D , W/L e V_t

1. Descasamento em R_D

$$R_{D1} = R_D + \frac{\Delta R_D}{2}$$

$$R_{D2} = R_D - \frac{\Delta R_D}{2}$$

$$V_{OD} = \frac{I}{2} \Delta R_D$$

Dividindo pelo ganho $g_m R_D$

$$|V_{OS}| = \frac{V_{GS} - V_t}{2} \frac{\Delta R_D}{R_D}$$

55

2. Descasamento em W/L

$$\left(\frac{W}{L}\right)_1 = \frac{W}{L} + \frac{\Delta(W/L)}{2}$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_2 = \frac{W}{L} - \frac{\Delta(W/L)}{2}$$

$$I_{D1} = \frac{I}{2} \left(1 + \frac{\Delta(W/L)}{2(W/L)}\right)$$

$$I_{D2} = \frac{I}{2} \left(1 - \frac{\Delta(W/L)}{2(W/L)}\right)$$

$$|V_{OS}| = \frac{V_{GS} - V_t}{2} \frac{\Delta(W/L)}{(W/L)}$$

TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

3. Descasamento em V_t

$$V_{t1} = V_t + \frac{\Delta V_t}{2}$$

$$V_{t2} = V_t - \frac{\Delta V_t}{2}$$

$$I_{D1} = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 \left(1 - \frac{\Delta V_t}{V_{GS} - V_t}\right)$$


$$I_{D2} = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 \left(1 + \frac{\Delta V_t}{V_{GS} - V_t}\right)$$

$$\Delta I = \frac{I}{2} \left(\frac{\Delta V_t}{V_{GS} - V_t}\right)$$


$$|V_{OS}| = \Delta V_t$$

56

Exemplo 6.3 – Sedra Smith (p. 484)

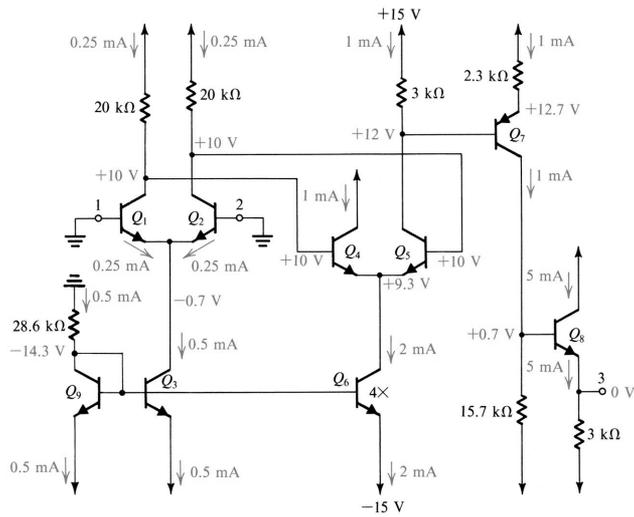

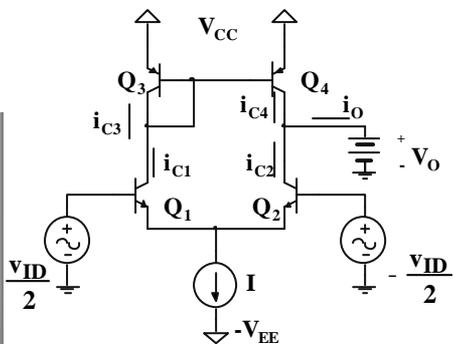1.7 O AMPLIFICADOR DIFERENCIAL COM CARGA ATIVA



$Q_1 \circ Q_2$ e $Q_3 \circ Q_4$

V_o é tal que Q_2 e Q_4 operam na região ativa

I_B desprezível

$$i_{C1} = \frac{I}{2} + g_m \frac{v_{id}}{2}$$

$$i_{C2} = \frac{I}{2} - g_m \frac{v_{id}}{2}$$

$$i_{C1} = i_{C3} = i_{C4}$$


$$i_o = i_{C4} - i_{C2} = g_m v_{id}$$

Transcondutância em curto-circuito

$$G_m \equiv \frac{i_o}{v_{id}} = g_m$$

Ganho de tensão em circuito aberto

Modelo para pequenos sinais

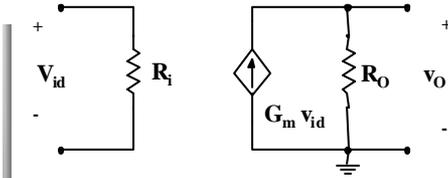

$$\frac{v_o}{v_{id}} = G_m R_o$$

$$R_o = r_{o2} \parallel r_{o4}$$



$$r_{o2(4)} = \frac{V_{An(p)}}{I/2} \quad g_m = \frac{I/2}{V_T}$$

$$A_{vo} = \frac{1}{V_T \left(\frac{1}{V_{An}} + \frac{1}{V_{Ap}} \right)}$$

TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

59

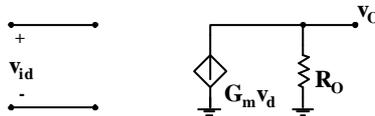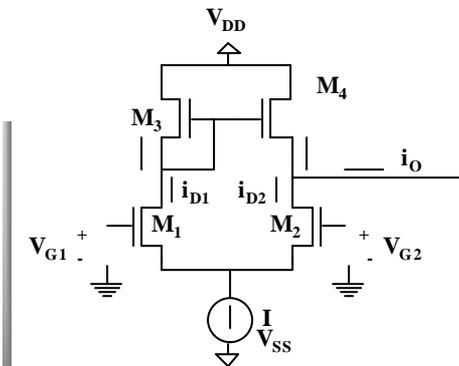Amplificador diferencial CMOS com carga ativa



$$A_v \equiv \frac{v_o}{v_{id}} = G_m R_o$$



$$G_m \equiv \frac{i_o}{v_{id}} = g_m$$

$$R_o = r_{o2} \parallel r_{o4}$$

TE 054 CIRCUITOS ELETRÔNICOS LINEARES

60


Amplificador diferencial cascode

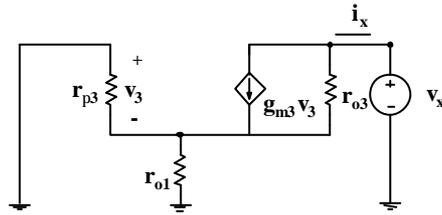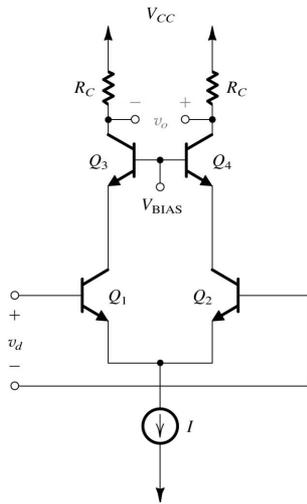

$$R_o = r_{o3}(1 + g_m r_{\pi3}) = r_{o3}(1 + \beta_3)$$

$$R_o \cong \beta_3 r_{o3}$$

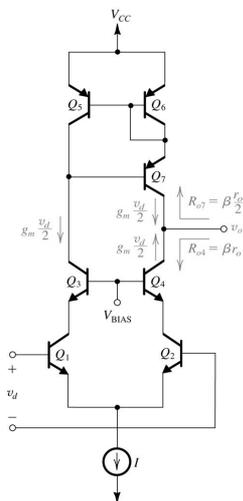Amplificador diferencial cascode com carga ativa espelho de Wilson



Exercício:


Para o amplificador da figura determine R_i , G_m , R_o e o ganho de tensão em circuito aberto.

Dados: $I = 0,2 \text{ mA}$


$b = 200$

$V_A = 100 \text{ V}$

1.8 AMPLIFICADOR OPERACIONAL BIPOLAR

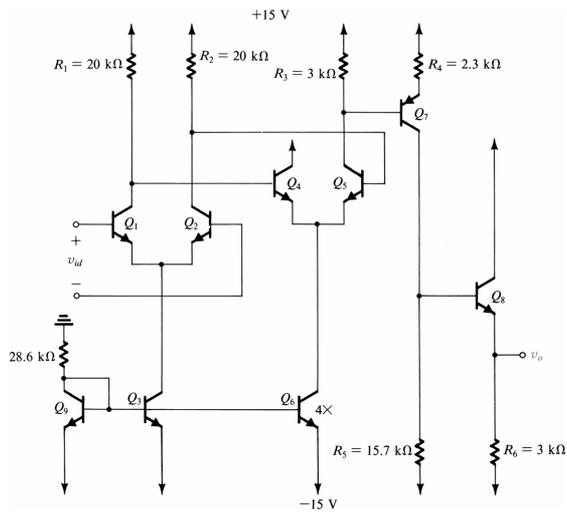

Exemplo 6.3 – Sedra Smith (p. 484)

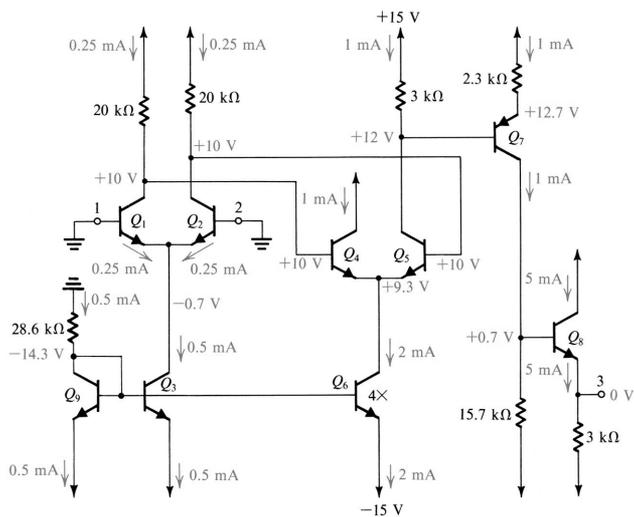

1.9 AMPLIFICADOR OPERACIONAL CMOS

