

CAPÍTULO 4

CIRCUITOS LÓGICOS COMBINACIONAIS CMOS


Oscar C. Gouveia Filho
Departamento de Engenharia Elétrica
UFPR

URL: www.eletrica.ufpr.br/ogouveia
E-mail: ogouveia@eletrica.ufpr.br


OBJETIVOS

 1. Analisar e projetar portas lógicas CMOS
2. Analisar e projetar portas complexas CMOS
3. Fazer o layout de células CMOS

CIRCUITOS LÓGICOS COMBINACIONAIS E SEQUENCIAIS




(a) Combinational

 

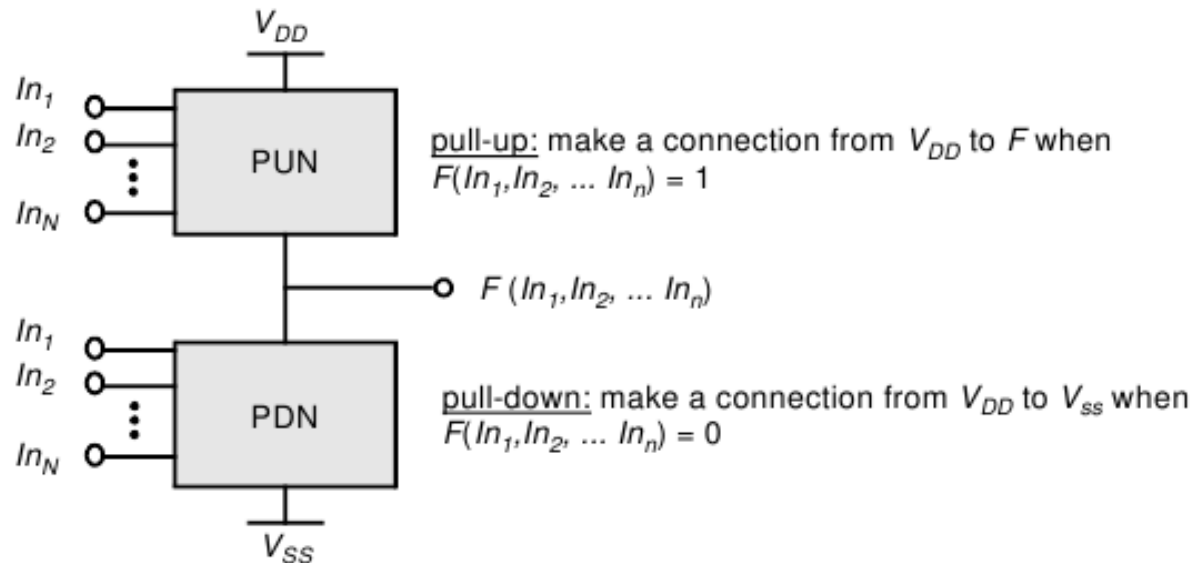(b) Sequential



PORTAS ESTÁTICAS CMOS

Portas estáticas CMOS são formadas por duas redes complementares




Observações para construção das redes PUN e PDN

  
- Os transistores devem ser vistos como chaves controladas pela tensão aplicada à sua porta.
- PDN é composta por transistores NMOS.
- PUN é composta por transistores PMOS.
- Transistores NMOS conectados em série realizam uma função AND.
- Transistores NMOS conectados em paralelo realizam uma função OR.



 - Transistores PMOS conectados em série realizam uma função NOR.



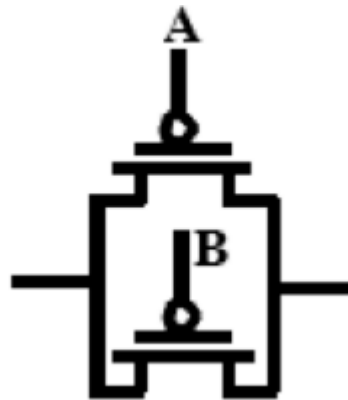- Transistores PMOS conectados em paralelo realizam uma função NAND.



- Usando os teoremas de De Morgan pode-se mostrar que as redes PUN e PDN são duais, ou seja, uma conexão paralela de transistores na rede PUN corresponde a uma conexão série na rede PDN.
- As portas complementares são naturalmente inversoras. Portanto, só é possível implementar as funções NAND, NOR, XNOR. Para implementar as portas AND, OR, XOR é necessário mais um estágio.
- O número de transistores necessários para implementar uma porta de N entradas é $2N$.

EXEMPLO: PORTA NAND

 



Table 6.1 Truth Table for 2 input NAND

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



EXEMPLO: PORTA LÓGICA COMPLEXA

$$F = \overline{D + A \cdot (B + C)}$$



PDN

 

PUN

  

Dimensionamento dos transistores

  



Exercícios:

a) $Y = \overline{ABC + D}$


b) $Y = \overline{(\overline{AB + C}) \cdot D}$

  c) $Y = \overline{AB + C \cdot (A + B)}$

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS DE PORTAS CMOS COMPLEMENTARES




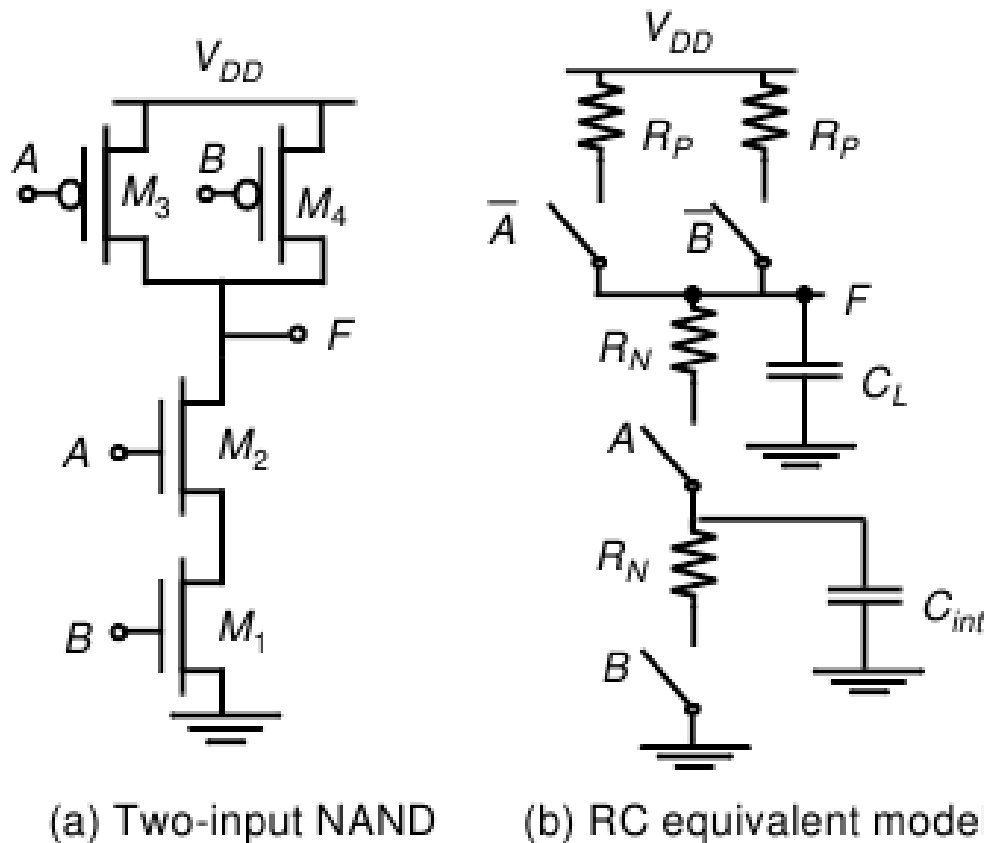ATRASSO DE PROPAGAÇÃO EM PORTAS CMOS COMPLEMENTARES



ATRASSO DE PROPAGAÇÃO EM PORTAS CMOS COMPLEMENTARES

$$t_p = 0.69 RC$$

 

Input Data Pattern
A = B = 0 → 1
A = 1, B = 0 → 1
A = 0 → 1, B = 1
A = B = 1 → 0
A = 1, B = 1 → 0
A = 1 → 0, B = 1



$$t_{pHL} = 0.69 (2R_n) C_L$$

$$t_{pHL} = 0.69 (2R_n) C_L$$

$$t_{pLH} = 0.69 (R_p/2) C_L$$

$$t_{pLH} = 0.69 R_p C_L$$

  
ATRASO DE PROPAGAÇÃO EM PORTAS CMOS COMPLEMENTARES





LÓGICA COM PORTAS DE TRANSMISSÃO

Transistor de passagem

Porta AND

 

  Excursão de tensão no transistor de passagem






Problemas:


- transistor NMOS passa um “1” pobre
- à medida que a tensão de saída se aproxima de seu valor final a velocidade da transição diminui

PORTA DE TRANSMISSÃO

Solução para ambos os problemas

   

Exemplo: Multiplexador

 

$$\bar{F} = (A \cdot S + B \cdot \bar{S})$$

Exemplo: porta XOR

