


# **CAPÍTULO 5**

## **CIRCUITOS LÓGICOS SEQUENCIAIS**


Oscar C. Gouveia Filho  
Departamento de Engenharia Elétrica  
UFPR

URL: [www.eletrica.ufpr.br/ogouveia](http://www.eletrica.ufpr.br/ogouveia)  
E-mail: [ogouveia@eletrica.ufpr.br](mailto:ogouveia@eletrica.ufpr.br)
 
# CIRCUITOS LÓGICOS COMBINACIONAIS E SEQUENCIAIS




(a) Combinational

 


(b) Sequential

# Exemplo de Circuito Sequencial

## Máquina de Estados

 
 
## Temporização para circuitos sequenciais




Mínimo período de Clock


$$T \geq t_{c-q} + t_{plogic} + t_{su}$$



# Flip-Flop SR

 

(a) Schematic diagram

 


(b) Logic symbol

$S$	$R$	$Q$	$\bar{Q}$
0	0	$Q$	$\bar{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
1	1	0	0



Forbidden State

(c) Characteristic table


## Flip-Flop SR CMOS com clock

 

## Dimensionamento

  


# Atraso de propagação

 


## Latches baseados em multiplexadores (flip-flop tipo D)

### Latch negativo

 


$$Q = \overline{Clk} \cdot Q + Clk \cdot In$$

### Latch positivo


 


$$Q = Clk \cdot Q + \overline{Clk} \cdot In$$

 
## Implementação com portas de transmissão




## Implementação usando apenas NMOS

  


# Flip-Flop D Mestre-Escravo

 


 



# Implementação

 



## Reduzindo a carga sobre o clock

 


## Clock não ideal

  



# Clocks não sobrepostos

  
 
## Geração de duas fases de Clock não sobrepostas





# Flip-Flops Dinâmicos

  


# Flip-Flop Dinâmico Insensível à sobreposição do clock

## C<sup>2</sup>MOS

 

 

(a) (0-0) overlap

 

(b) (1-1) overlap