

Universidade Federal do Paraná
Profa. Elizete Maria Lourenço
TE318 – Circuitos Elétricos II

EXERCÍCIOS INDICADOS – Circuitos Acoplados Magneticamente

Livro Hayt 7º edição

CAPITULO 13 - CIRCUITOS ACOPLADOS MAGNETICAMENTE

Exercícios: 5, 8, 9, 12, 15, 19, 31, 34, 51

Livro Sadiku - 1º edição

CAPITULO 13 - CIRCUITOS ACOPLADOS MAGNETICAMENTE

Indutância Mútua: 1, 5, 7, 10

Energia em Circuitos Acoplados: 14, 15 (desafios)

